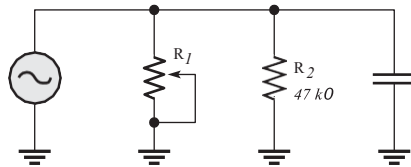


**\*48. Determine el valor al cual R1 debe ser ajustado para obtener un ángulo de fase de 30° entre el voltaje**

**de fuente y la corriente total en la figura 15-99.**



$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi(1000\text{Hz})(0.01) * 10^{-6}} = -j15.9154k\Omega$$

$$z1 = \frac{1}{\frac{1}{47} - \frac{1}{j15.9154k\Omega}} = 4.83495 - 14.278j$$

$$z2 = \frac{1}{\frac{1}{4.83495 - 14.278j} + \frac{1}{R1}} =$$


$$I_T = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{10 \angle 0}{\frac{1}{\frac{1}{4.83495 - 14.278j} + \frac{1}{R1}}} = 0.042815 \angle 75.1411(A)$$

### PARTE 3: CIRCUITOS EN SERIE-PARALELO

#### SECCIÓN 15-7 Análisis de circuitos RC en serie-paralelo

50. ¿Es el circuito de la figura 15-100 predominantemente resistivo o predominantemente capacitivo?

► **FIGURA 15-100**

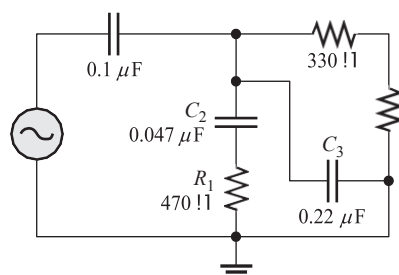

$$R1 = 330\Omega + 180\Omega = 510\Omega$$

$$X_{c1} = \frac{1}{2\pi(15000\text{Hz})(0.1) * 10^{-6}} = -j106.103\Omega$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi(15000\text{Hz})(0.047) * 10^{-6}} = -j225.751\Omega$$

$$X_{c3} = \frac{1}{2\pi(15000\text{Hz})(0.22) * 10^{-6}} = -j48.228\Omega$$

$$z1 = \frac{1}{\frac{1}{510} - \frac{1}{48.228j}} = 4.5202 - j47.80$$

$$z2 = 470 - j225.751$$


$$z3 = \frac{1}{\frac{1}{4.5202 - j47.80} + \frac{1}{470 - j225.751}} = 7.7078 - 45.051j$$

$$Z_{eq} = 7.7078 - 45.051j - 106.103j = 7.70 - 151.15j$$

Por lo tanto es un circuito RC.

**52. Para el circuito de la figura 15-101, determine lo siguiente:**

**(a) (b) (c) (d) (e) (f)**

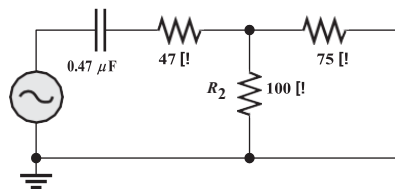

$$R_a = \frac{1}{\frac{1}{75\Omega} + \frac{1}{100\Omega}} = 42.8471\Omega$$

$$X_{c1} = \frac{1}{2\pi(1000\text{Hz})(0.47) * 10^{-6}} = -j338.627\Omega$$

$$z1 = 47 - j338.627 = 341.8731 \angle -82.098^\circ$$

$$Z_{eq} = 42.841\Omega + 47 - j338.627 = 89.8471 - 338.27j = 350.3421 \angle -75.1411^\circ$$

$$I_T = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{15}{350.3421 \angle -75.1411^\circ} = 0.042815 \angle 75.1411^\circ (\text{A})$$


$$V_{z1} = I * Z2 = 0.042815 \angle 75.1411^\circ * 341.8731 \angle -82.098^\circ = 14.63 \angle -6.95^\circ (\text{V})$$

$$V_{ra} = I * R_a = 0.042815 \angle 75.1411^\circ * 42.8471\Omega = 1.8344 \angle 75.1411^\circ (\text{V})$$

$$V_{c1} = I * C1 = 0.042815 \angle 75.1411^\circ * 338.627 \angle -90^\circ = 14.498 \angle -14.85^\circ (\text{V})$$

$$V_{r1} = I * C1 = 0.042815 \angle 75.1411^\circ * 47 = 2.01 \angle 75.14^\circ (\text{V})$$

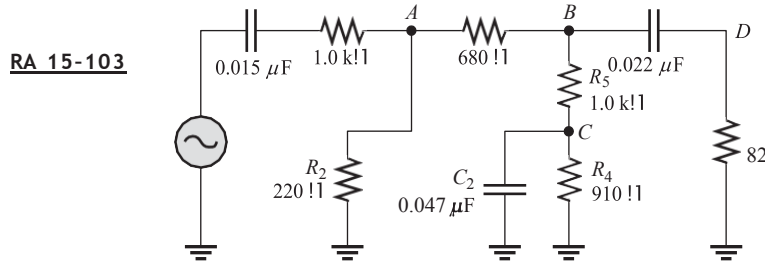54. Determine el voltaje y su ángulo de fase en cada punto rotulado en la figura 15-103.



$$X_{c1} = \frac{1}{2\pi(2500\text{Hz})(0.015) * 10^{-6}} = -j4244.1318\Omega = -j4.244k\Omega$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi(2500\text{Hz})(0.047) * 10^{-6}} = -j1354.5101\Omega = -j1.3545k\Omega$$

$$X_{c3} = \frac{1}{2\pi(2500\text{Hz})(0.022) * 10^{-6}} = -j2893.7262\Omega = -j2.8937k\Omega$$

$$z_4 = 1.0 - 4.244j$$

$$z_2 = \frac{1}{\frac{1}{0.91} + \frac{1}{-j1.3545}} = 0.626 - 0.4212j$$

$$z_1 = 0.82 - 2.893j$$

$$z_3 = z_2 + 1.0k\Omega = 0.626 - 0.4212j + 1.0 = 1.626 - 0.4212j$$

$$z_5 = \frac{1}{\frac{1}{1.626 - 0.4212j} + \frac{1}{0.82 - 2.893j}} = 1.0028 - 0.7055j$$

$$z_6 = z_5 + 0.68k\Omega = 1.6828 - 0.7055j$$

$$z_7 = \frac{1}{\frac{1}{1.6828 - 0.7055j} + \frac{1}{0.22k\Omega}} = 0.1976 - 8.2911j * 10^{-3}$$

$$z_{eq} = z_7 + z_4 = 0.1976 - 8.2911j * 10^{-3} + 1.0 - 4.244j = 1.1976 - 4.2522j = 8.775 \angle -75.497$$

$$I_T = I_A = \frac{10 \angle 0}{8.775 \angle -75.497} = 1.1394 \angle 75.4978 \text{ (ma)}$$

$$V_{z7} = V_A = I_A * Z_7 = 1.1394 \angle 75.4978 * 0.1977 \angle -75.497 = 0.2253 \angle 73.095 \text{ (v)}$$



$$I_{z6} = \frac{v_{z7}}{z_6} = \frac{0.2253 \angle 73.095}{1.8247 \angle -22.745} = 0.1234 \angle 95.8404 \text{ (ma)}$$

$$V_{z5} = v_B = V_D = I_{z6} * Z_5 = 0.1234 \angle 95.8404 * 1.2261 \angle -35.127 = 0.1513 \angle 60.71 \text{ (v)}$$

$$I_{Z3} = \frac{V_{Z5}}{Z3} = \frac{0.1513 \angle 60.71}{1.6796 \angle -14.522} = 0.090 \angle 75.2327(\text{mA})$$

$$V_{Z2} = V_C = I_{Z3} * Z2 = 0.090 \angle 75.2327 * 0.7545 \angle -33.934 = 0.0679 \angle 41.2983 (v)$$

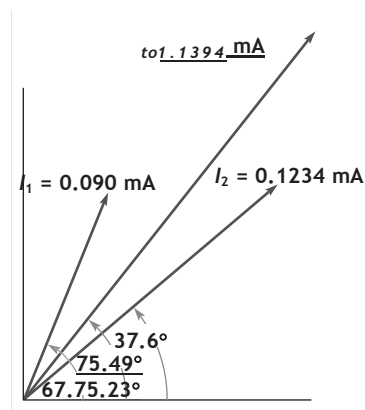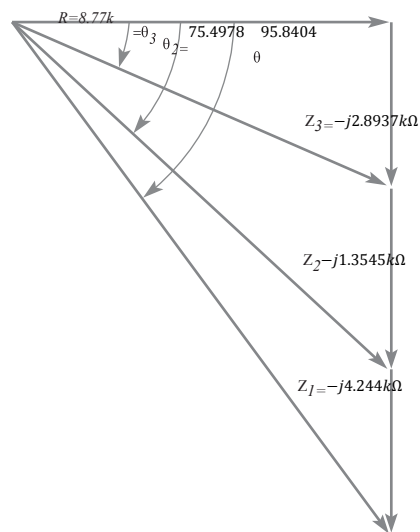
56. Trace el diagrama fasorial de voltaje y corriente para la figura 15-103.



## SECCIÓN 15-8 Potencia en circuitos RC

58. En la figura 15-88, ¿cuáles son la potencia real y la potencia reactiva?

R

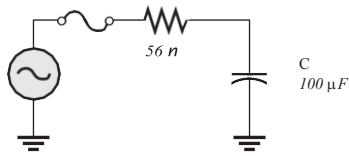

$$x_{c1} = \frac{-j}{2\pi(20\text{Hz})(100) * 10^{-6}} = -j79.577\Omega$$


$$z_1 = 56 - 79.577j = 137.392 \angle -35.394$$

$$I_T = \frac{V}{Z_1} = \frac{10 \angle 0}{137.392 \angle -35.394} = 0.0727 \angle 35.394$$

$$P_{real} = I_T^2 * R = (0.0727 \angle 35.394)^2 * 56 = 0.2959 \angle 70.788 \text{ W}$$

$$Q_c = I_T^2 * x_c = (0.0727 \angle 35.394)^2 * 79.577 \angle -90 = 0.4205 \angle -19.212 \text{ w}$$

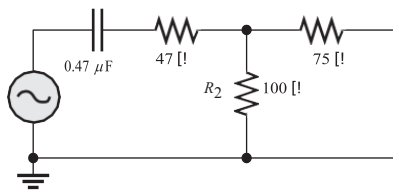**60. Determine  $P_{real}$ ,  $P_r$ ,  $P_a$ , y  $FP$  para el circuito de la figura 15-101. Trace el triángulo de potencia.**



$$I_T = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{15}{350.3421 \angle -75.1411} = 0.042815 \angle 75.1411(A)$$

$$P_r = I_T^2 * R = (0.042815 \angle 75.1411)^2 * 89.8471 = 0.1647 \angle 150.28(W)$$

$$Q_c = I_T^2 * x_c = (0.042815 \angle 75.1411)^2 * (-338.27) = 0.620 \angle -29.7178(W)$$


$$Q_c = I_T * V_t = (0.042815 \angle 75.1411) * 15v = 0.6422 \angle 75.1411$$

$$F_p = \cos(75.1411) = 0.2564$$

## SECCIÓN 15-9 Aplicaciones básicas

**62. Calcule la frecuencia de oscilación para el circuito de la figura 15-62 si todos los capacitores son de**

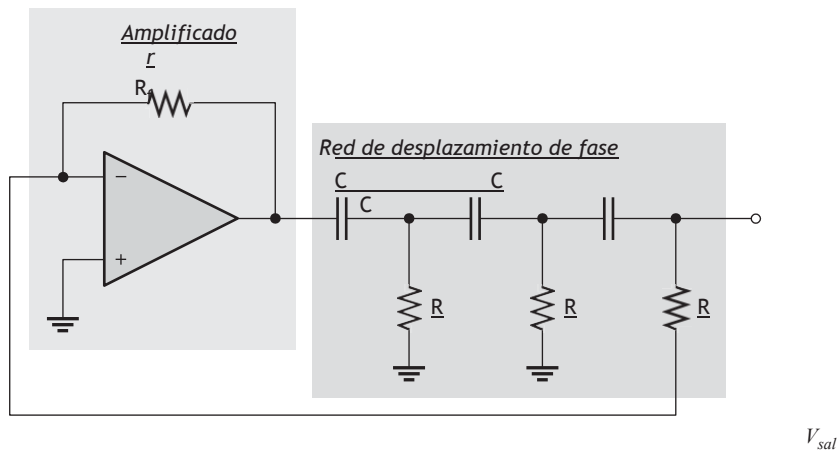
0.0022 mF y todos los resistores de 10 k $\Omega$ .



$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{16} * RC} = \frac{1}{2\pi\sqrt{16} * 10k\Omega * 0.0022\mu f} = 1.80kHz$$

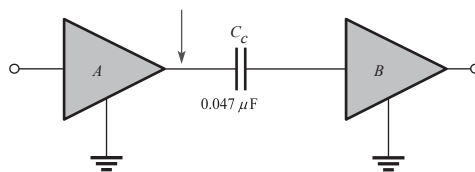64. El valor rms del voltaje de señal que sale del amplificador A en la figura 15-105 es de 50 mV. Si la resistencia

de entrada al amplificador B es de 10 k $\Omega$ , ¿qué tanto de la señal se pierde debido al capacitor de acoplamiento cuando la frecuencia es de 3 kHz?




$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{16} * RC} = \frac{x}{2\pi\sqrt{16} * 10k\Omega * 0.0022\mu f} = 3kHz$$
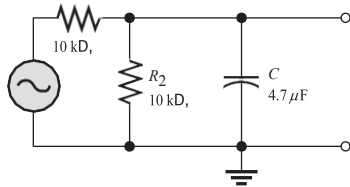
## SECCIÓN 15-10 Localización de fallas

\*66. Los capacitores de la figura 15-107 han desarrollado un resistencia de fuga de 2 k $\Omega$ .  
Determine los voltajes

de salida en esta condición para cada circuito.




$$x_{c1} = \frac{-j}{2\pi(10\text{Hz})(4.7) \times 10^{-6}} = -j3.38627\text{k}\Omega$$

$$z_1 = \frac{1}{\frac{1}{-j3.38627\text{k}\Omega} + \frac{1}{10\text{k}\Omega}} = 1.0287 - 3.0379j = 3.20736 \angle -71.2925^\circ$$

$$Z_{eq} = z_1 + 10\text{k} = 3.20736 \angle -71.2925^\circ + 10 = 11.4394 \angle -15.400^\circ$$

$$I_T = \frac{V}{Z} = \frac{1 \angle 0^\circ}{11.4394 \angle -15.400^\circ} = 0.08741 \angle 15.400^\circ \text{ (mA)}$$
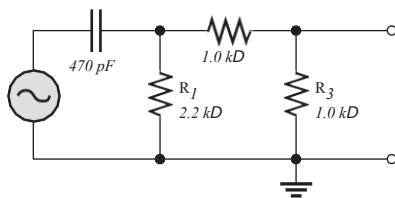
$$V_{sl} = I \times Z_1 = 0.08741 \angle 15.400^\circ \times 3.20736 \angle -71.2925^\circ = 0.2803 \angle -55.8925^\circ \text{ (V)}$$



$$x_{c1} = \frac{-j}{2\pi(100\text{Hz})(470) \times 10^{-10}} = -j33.8627\text{k}\Omega$$

$$R_a = 2.0\text{k}\Omega + 2.0\text{k}\Omega = 4.0\text{k}\Omega$$

$$R_b = \frac{1}{\frac{1}{4.0\text{k}\Omega} + \frac{1}{2\text{k}\Omega}} = 1.33\text{k}\Omega$$

$$z_1 = 1.33\text{k}\Omega - j33.8627\text{k}\Omega = 33.88 \angle -87.750^\circ$$

$$I_T = \frac{V}{Z_1} = \frac{5 \angle 0^\circ}{33.88 \angle -87.750^\circ} = 0.1475 \angle 87.75^\circ \text{ (mA)}$$

$$V_{rb} = I_t \times r_b = 0.1475 \angle 87.75^\circ \times 1.33\text{k}\Omega = 0.1962 \angle 87.750^\circ \text{ (V)}$$


$$I_{ra} = \frac{V_{rb}}{r_a} = \frac{0.1962 < 87.750}{4} = 0.0490 < 87.750(ma)$$

$$V_{r1} = V_{sl} = I_{ra} * r_1 = 0.0490 < 87.750 * 2.0k\Omega = 0.098114 < 87.750(v)$$

**68. Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura 15-107(b) para cada uno de los siguientes**

**modos de falla, y compárelo con la salida correcta:**

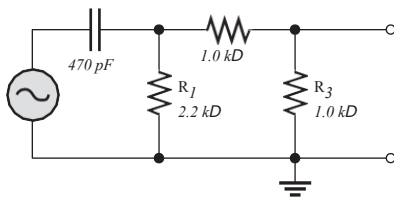**(a) C abierto (b) C en cortocircuito (c) abierto (d) abierto (e) abierto**



A) Nos da 0v en la salida ya que no se energiza la fase.

B)

$$R_a = 1 + 1 = 2k\Omega$$

$$R_b = R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2.2}} = 1.0476k\Omega$$

$$I_t = \frac{V_t}{R_t} = \frac{5}{1.0476} = 4.7728(ma)$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{2} = 2.5(ma)$$

$$V_{salida} = I * 1 = 2.5(v)$$

C)

$$x_{c1} = \frac{-j}{2\pi(100Hz)(470) * 10^{-10}} = -j33.8627k\Omega$$

$$Z_{eq} = 2 - 33.8627j$$

$$I_t = \frac{V_t}{R_t} = \frac{5 < 0}{33.9217 < -86.6199} = 0.1473 < 86.61(ma)$$

$$V_{salida} = I * 1 = 0.1473 < 86.61 * 1 = 0.1473(v)$$



D)

Nos da ov en la salida ya que no se energiza la fase.

E)

$$x_{c1} = \frac{-j}{2\pi(100\text{Hz})(470) * 10^{-10}} = -j33.8627k\Omega$$

$$Z_{eq} = 3.2 - 33.8627j$$

$$I_t = \frac{V_t}{Z_t} = \frac{5 \angle 0}{3.2 - 33.8627j} = 0.1470 \angle 84.601^\circ (ma)$$

$$V_{sl} = 5(v)$$