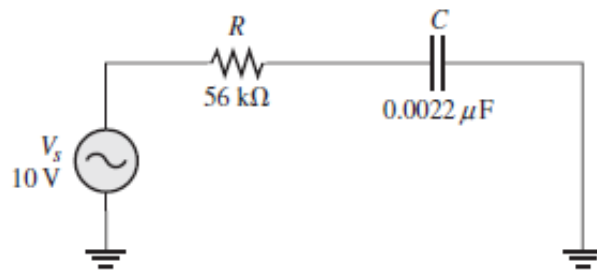



24. Repita el problema 23 con $C = 0.0047 \mu\text{F}$.

23 determine la impedancia expresada en forma rectangular para cada una de las siguientes frecuencias:

- A) 100 Hz B) 500 Hz C) 1kHz D) 2.5kHz



▲ FIGURA 15-86

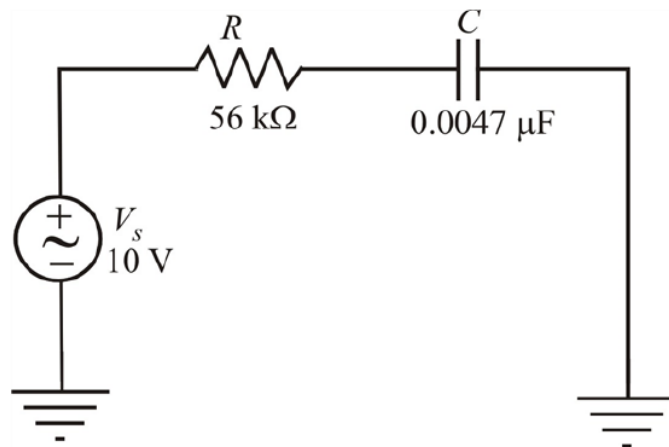

- A) 100 Hz

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(100)(0.0047 \times 10^{-6})}$$

$$X_c = \frac{1}{2.95 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 338.63 \text{ k}\Omega$$

$$Z = R - jX_c$$

$$Z = (56 - j338.63) \text{ k}\Omega$$

- B) 500 Hz

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(500)(0.0047 \times 10^{-6})}$$

$$X_c = \frac{1}{1.477 \times 10^{-5}}$$

$$X_c = 677.26 \text{ k}\Omega$$

$$Z = R - jX_c$$

$$Z = (56 - j677.26) \text{ k}\Omega$$

C) 1 kHz

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(1000)(0.0047 \times 10^{-6})}$$

$$X_c = \frac{1}{2.95 \times 10^{-5}}$$

$$X_c = 338.62 \text{ k}\Omega$$

$$Z = R - jX_c$$

$$Z = (56 - j338.62) \text{ k}\Omega$$

D) 2.5 kHz

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(2500)(0.0047 \times 10^{-6})}$$


$$X_c = \frac{1}{7.38 \times 10^{-5}}$$

$$X_c = 135.45 \text{ k}\Omega$$

$$Z = R - jX_c$$

$$Z = (56 - j135.45) \text{ k}\Omega$$

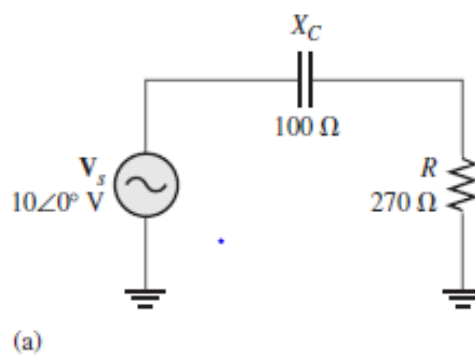26. Expreses la corriente en forma polar para cada circuito de la figura 15-84.



$$Z = R - jX_c$$

$$Z = 270 - j100$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_c}{R}\right)$$

$$Z = \sqrt{270^2 + 100^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{100}{270}\right)$$


$$Z = \sqrt{82900} \angle -\tan^{-1}(0.37)$$

$$Z = 287.9 \angle -20.32^\circ \Omega$$

$$I = \frac{V_S}{Z}$$

$$I = \frac{10 \angle 0^\circ}{287.9 \angle -20.32^\circ}$$
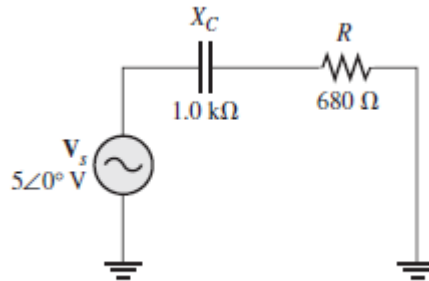
$$I = 0.035 \angle 20.32^\circ \text{ A}$$



(b)

$$Z = R - jX_C$$

$$Z = 680 - j1000$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$Z = \sqrt{680^2 + 1000^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{1000}{680}\right)$$


$$Z = 1.21 \angle -55.78^\circ \text{ k}\Omega$$

$$I = \frac{V_S}{Z}$$

$$I = \frac{5 \angle 0^\circ \text{ V}}{1.21 \angle -55.78^\circ \text{ k}\Omega}$$

$$I = 4.13 \angle 55.78^\circ \text{ mA}$$

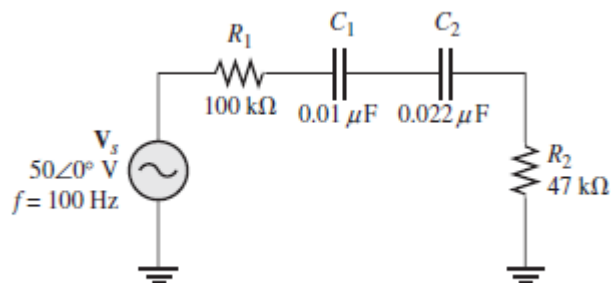28. Determine el ángulo de fase entre el voltaje aplicado y la corriente para cada circuito de la figura 15-85.



(a)

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f C_1}$$

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi(100) 0.01 \times 10^{-6}}$$

$$X_{c1} = \frac{1}{6.283 \times 10^{-6}}$$

$$X_{c1} = 159.2 \text{ k}\Omega$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi f C_2}$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi(100) 0.022 \times 10^{-6}}$$

$$X_{c2} = \frac{1}{1.382 \times 10^{-5}}$$

$$X_{c2} = 72.34 \text{ k}\Omega$$

$$Z = R_1 + R_2 - jX_1 - jX_2$$

$$Z = 100 \text{ k} + 47 \text{ k} - j159.2 \text{ k} - j72.34 \text{ k}$$

$$Z = (147 - j231.54) \text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{A^2 + B^2} < -\tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$$


$$Z = \sqrt{(147 \text{ k})^2 + (-231.54 \text{ k})^2} < -\tan^{-1}\left(\frac{-231.54}{147}\right)$$

$$Z = 274.26 < -57.59^\circ \text{ k}\Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z}$$

$$I = \frac{50 < 0^\circ \text{ V}}{274.26 < -57.59^\circ \text{ k}\Omega}$$

$$I = 182 < 57.59^\circ \mu\text{A}$$

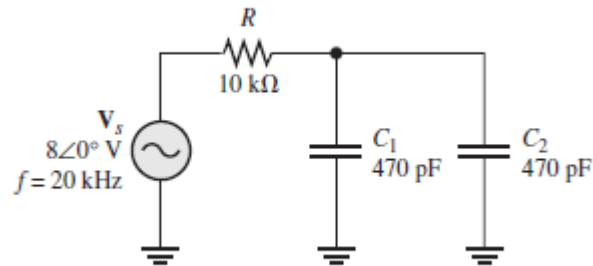

(b)

$$X_{c1} = \frac{1}{2\pi f C_1}$$

$$X_{c1} = \frac{1}{2\pi(20 \times 10^3) 470 \times 10^{-12}}$$

$$X_{c1} = 16.93 \text{ k}\Omega$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi f C_2}$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi(20 \times 10^3) 470 \times 10^{-12}}$$

$$X_{c2} = 16.93 \text{ k}\Omega$$

$$Z = R + (-jX_{c1} \parallel -jX_{c2})$$

$$Z = R + \frac{-jX_{C1}(-jX_{C2})}{-jX_{C1} - jX_{C2}}$$

$$Z = R + \frac{X_{C1}X_{C2}}{j(X_{C1} + X_{C2})}$$

$$Z = 10\text{ k} - j \frac{16.93\text{ k}(16.93\text{ k})}{16.93\text{ k} + 16.93\text{ k}}$$

$$Z = (10 - j8.47)\text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{A^2 + B^2} < -\tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$$


$$Z = \sqrt{(10\text{ k})^2 + (-8.47\text{ k})^2} < -\tan^{-1}\left(\frac{-8.47}{10}\right)$$

$$Z = 13.1 < -40.26^\circ \text{ k}\Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z}$$

$$I = \frac{8 < 0^\circ \text{ V}}{13.1 < -40.26^\circ \text{ k}\Omega}$$

$$I = 610.6 < 40.26^\circ \mu\text{A}$$

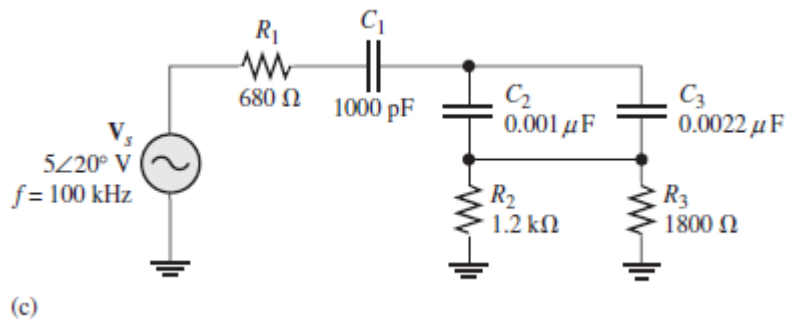

$$X_{c1} = \frac{1}{2\pi f C_1}$$

$$X_{c1} = \frac{1}{2\pi(100 \times 10^3) 1000 \times 10^{-12}}$$

$$X_{c1} = 1.59\text{ k}\Omega$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi f C_2}$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi(100 \times 10^3) 0.001 \times 10^{-6}}$$

$$X_{c2} = 1.59\text{ k}\Omega$$

$$X_{c3} = \frac{1}{2\pi f C_3}$$

$$X_{c3} = \frac{1}{2\pi(100 \times 10^3) 0.0022 \times 10^{-6}}$$

$$X_{c3} = 723.4\ \Omega$$

$$Z_1 = (-jX_{C2} || -jX_{C3})$$

$$Z_1 = \frac{-jX_{C2} (-jX_{C3})}{-jX_{C2} - jX_{C3}}$$

$$Z_1 = \frac{X_{C2}X_{C3}}{j(X_{C2} + X_{C3})}$$


$$Z_1 = \frac{-1150.2k}{-j2313}$$

$$Z_1 = -j497.3 \Omega$$

$$Z_2 = (R_2 || R_3)$$

$$Z_2 = \frac{1200(1800)}{1200 + 1800}$$

$$Z_2 = 720 \Omega$$

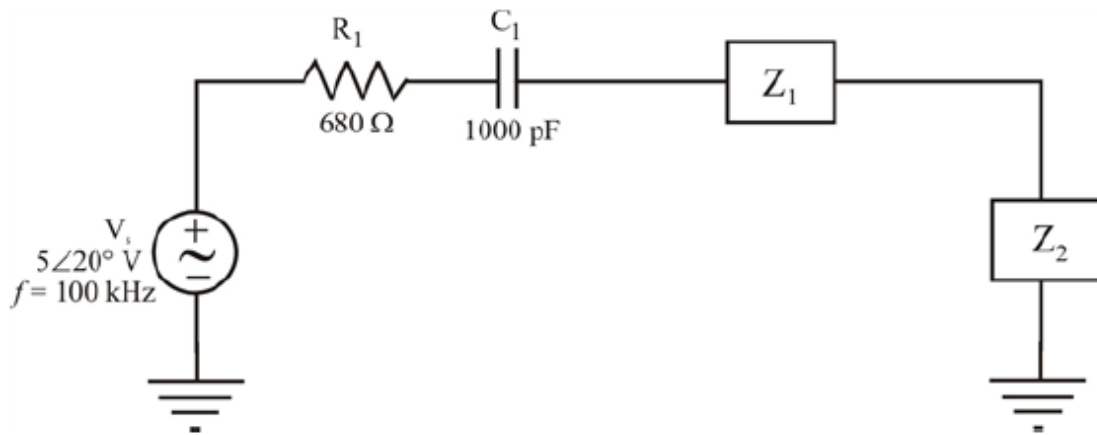

$$Z_T = R_1 + (-jX_{C1}) + Z_1 + Z_2$$

$$Z_T = 680 - j1.59k - j497.3 + 720$$

$$Z_T = (1.4 - j2.087)k\Omega$$

$$Z = \sqrt{A^2 + B^2} < -\tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$$

$$Z = \sqrt{(1.4k)^2 + (-2.087k)^2} < -\tan^{-1}\left(\frac{-2.087}{1.4}\right)$$


$$Z = 2.51 < -56.15^\circ k\Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z}$$

$$I = \frac{5 < 20^\circ \text{ V}}{2.51 < -56.15^\circ k\Omega}$$

$$I = 1.99 < 76.15^\circ \text{ mA}$$

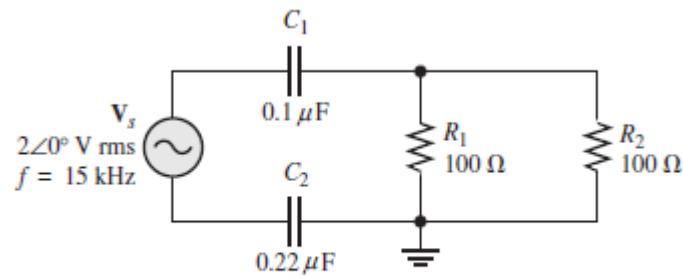30. Para el circuito de la figura 15-87, trace el diagrama fasorial que muestre todos los voltajes y la corriente total. Indique los ángulos de fase.



▲ FIGURA 15-87

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f C_1}$$


$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi(15000) 0.1 \times 10^{-6}}$$

$$X_{C1} = 106.1 \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi f C_2}$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi(15000) 0.22 \times 10^{-6}}$$

$$X_{C2} = 48.23 \Omega$$

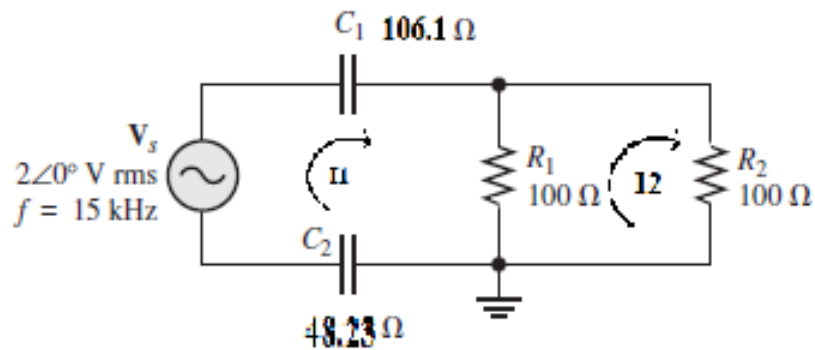

LVK:

$$(100 - j154.33)I_1 - 100(I_2) = 2 \angle 0^\circ$$

$$I_2 = 0.5I_1$$

$$I_1 = \frac{2 \angle 0^\circ}{50 - j154.33}$$

$$I_1 = 12.33 \angle 72.05^\circ \text{ mA}$$

$$I_2 = 6.17 \angle 72.05^\circ \text{ mA}$$

$$V_{C1} = (-jX_{C1})I_1$$

$$V_{C1} = (-j106.1)12.33 \times 10^{-3} \angle 72.05^\circ$$

$$V_{C1} = 1.308 \angle -17.95^\circ \text{ V}$$

$$V_{C2} = (-jX_{C2})I_1$$

$$V_{C2} = (-j48.23)12.33 \times 10^{-3} < 72.05^\circ$$

$$V_{C2} = 0.6 < -17.95^\circ V$$

$$V_{R1} = R_1(I_1 - I_2)$$

$$V_{R1} = 100(12.33m < 72.05^\circ - 6.17 < 72.05^\circ)$$


$$V_{R1} = 100(6.16m < 72.05^\circ)$$

$$V_{R1} = 0.62 < 72.05^\circ V$$


$$V_{R2} = I_2 R_2$$

$$V_{R2} = 100((6.16m < 72.05^\circ)$$

$$V_{R2} = 0.62 < 72.05^\circ V$$

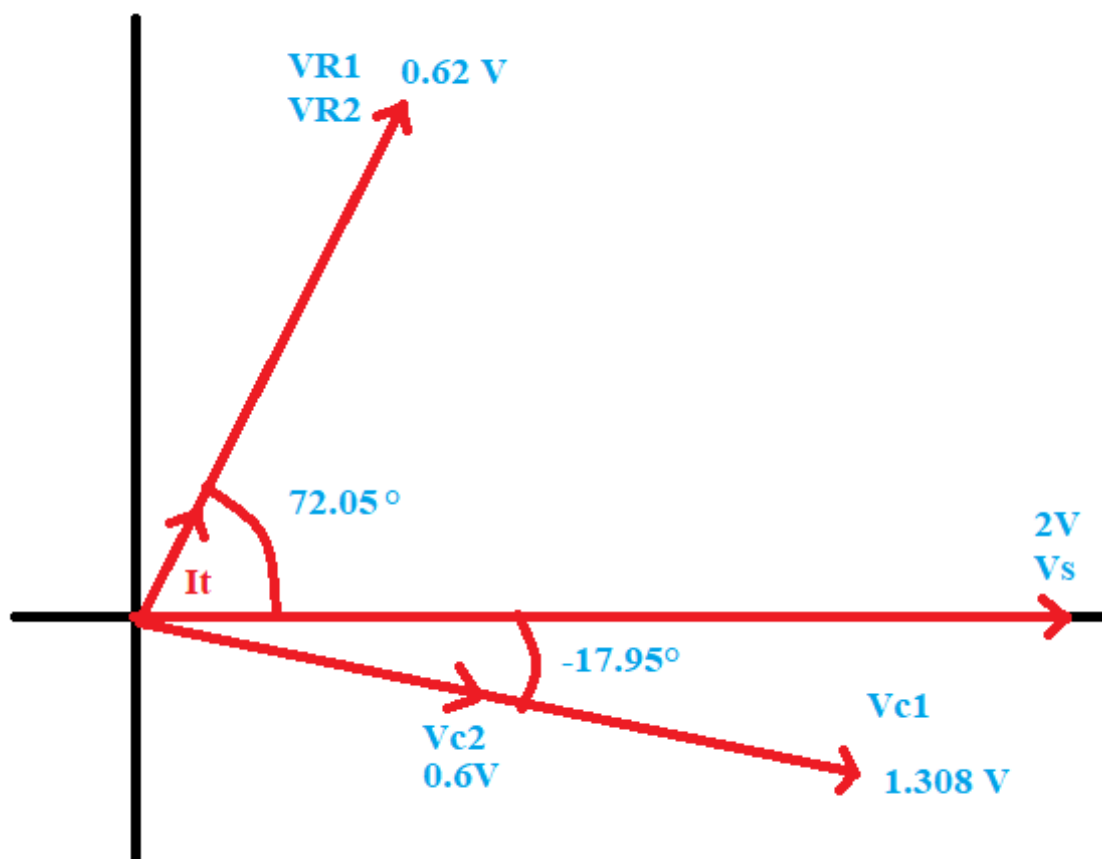

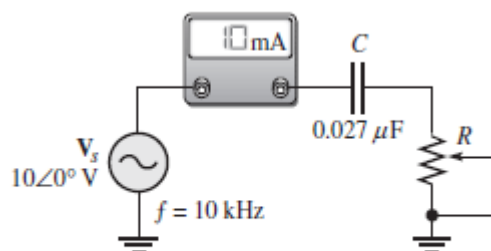32. ¿A qué valor se debe ajustar el reóstato de la figura 15-89 para hacer que la corriente total sea de 10 mA?
¿Cuál es el ángulo resultante?



▲ FIGURA 15-89

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(10000) 0.027 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 589.5 \, \Omega$$

$$Z = R - jX_c$$

$$Z = R - j589.5$$

$$Z = \sqrt{R^2 + 589.5^2} < \tan^{-1} \left(\frac{589.5}{R} \right)$$

$$I = \frac{V}{Z}$$

$$10 \times 10^{-3} = \frac{10}{\sqrt{R^2 + 589.5^2}}$$

$$R^2 + 589.5^2 = 10^6$$


$$R = 807.77 \, \Omega$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{589.5}{807.77} \right)$$

$$\theta = 36.12^\circ$$

34. Para el circuito de retraso de la figura 15-91, determine el desplazamiento de fase entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida para cada una de las siguientes frecuencias:

(a) 1 Hz (b) 100 Hz (c) 1 kHz (d) 10 kHz

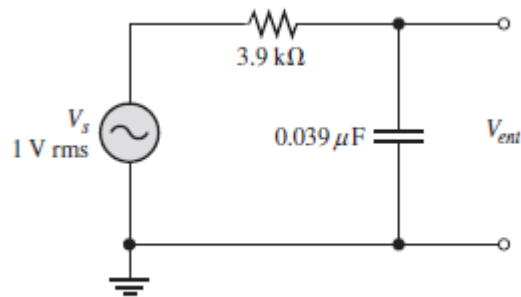

(a)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(1) 0.039 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 4.08 \, M\Omega$$

$$V_{out} = \frac{X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{4.08 \, M}{\sqrt{(3.9 \times 10^3)^2 + (4.08 \times 10^6)^2}} V_s$$

$$V_{out} = 1 V_{rms}$$

$$\theta = -\tan^{-1} \left(\frac{R}{X_c} \right)$$

$$\theta = -\tan^{-1} \left(\frac{3.9k}{4.08M} \right)$$

$$\theta = -0.055^\circ$$

(b)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(100) 0.039 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 40.8 \text{ k}\Omega$$

$$V_{out} = \frac{X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{40.8 \text{ k}}{\sqrt{(3.9 \times 10^3)^2 + (40.8 \times 10^3)^2}} V_s$$

$$V_{out} = 0.996 \text{ V}_{rms}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_c}\right)$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{3.9 \text{ k}}{40.8 \text{ k}}\right)$$

$$\theta = -5.46^\circ$$

(c)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(1000) 0.039 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 4.08 \text{ k}\Omega$$

$$V_{out} = \frac{X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{4.08 \text{ k}}{\sqrt{(3.9 \times 10^3)^2 + (4.08 \times 10^3)^2}} V_s$$

$$V_{out} = 0.72 \text{ V}_{rms}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_c}\right)$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{3.9 \text{ k}}{4.08 \text{ k}}\right)$$

$$\theta = -43.7^\circ$$

(d)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(10000) 0.039 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 408.2 \text{ }\Omega$$

$$V_{out} = \frac{X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{408.2}{\sqrt{(3.9 \times 10^3)^2 + (408.2)^2}} V_s$$


$$V_{out} = 0.12 \text{ Vrms}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_c}\right)$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{3.9k}{408.2k}\right)$$

$$\theta = -84.02^\circ$$

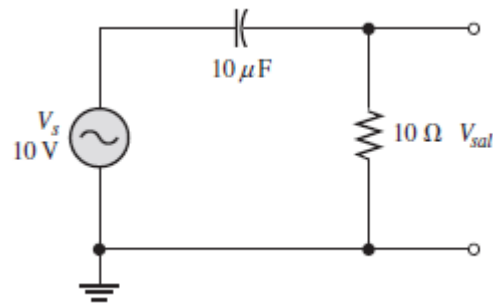36. Repita el problema 34 para el circuito de adelanto de la figura 15-92.



(a)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(1) 10 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 15.92 \text{ k}\Omega$$

$$V_{out} = \frac{R}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{10}{\sqrt{(10)^2 + (15.92k)^2}} 10$$

$$V_{out} = 6.28 \text{ mVrms}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_c}{R}\right)$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{15.92k}{10}\right)$$

$$\theta = 89.96^\circ$$

(b)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(100) 10 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 159.2 \Omega$$

$$V_{out} = \frac{R}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{10}{\sqrt{(10)^2 + (159.2)^2}} 10$$

$$V_{out} = 0.627 \text{ Vrms}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_c}{R}\right)$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{159.2}{10}\right)$$

$$\theta = 86.4^\circ$$

(c)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(1000) 10 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 15.92 \Omega$$

$$V_{out} = \frac{R}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{10}{\sqrt{(10)^2 + (15.92)^2}} V_s$$

$$V_{out} = 5.32 \text{ Vrms}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_c}{R}\right)$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{15.92}{10}\right)$$

$$\theta = 57.87^\circ$$

(d)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(10000) 10 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 1.59 \Omega$$

$$V_{out} = \frac{R}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{10}{\sqrt{(10)^2 + (1.59)^2}} V_s$$


$$V_{out} = 9.87 \text{ Vrms}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_c}{R}\right)$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{1.59}{10}\right)$$

$$\theta = 9.034^\circ$$

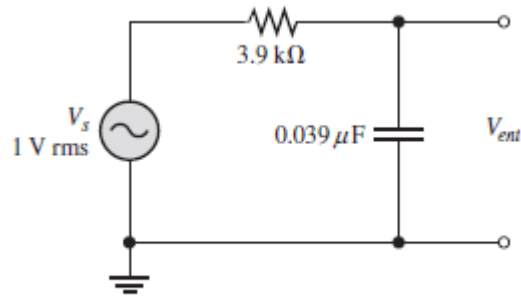38. Trace el diagrama fasorial de voltaje para el circuito de la figura 15-91 para una frecuencia de 5 kHz con $V_s = V$ rms.



$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(5000) 0.039 \times 10^{-6}}$$

$$X_c = 816.17 \Omega$$

$$V_{out} = \frac{X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_{out} = \frac{816.17}{\sqrt{(3.9 \times 10^3)^2 + (816.17)^2}}$$

$$V_{out} = 0.205 V_{rms}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_c}\right)$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{3.9 \times 10^3}{816.17}\right)$$

$$\theta = -78.18^\circ$$

$$V_{out} < \theta = 0.205 < -78.18^\circ V$$

$$V_R = \frac{R}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} V_s$$

$$V_R = \frac{3.9 \times 10^3}{\sqrt{(3.9 \times 10^3)^2 + (816.17)^2}}$$


$$V_R = 0.98 V_{rms}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_c}{R}\right)$$


$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{816.17}{3.9k}\right)$$

$$\theta = 11.82^\circ$$

$$V_R < \theta = 0.98 < 11.82^\circ V$$

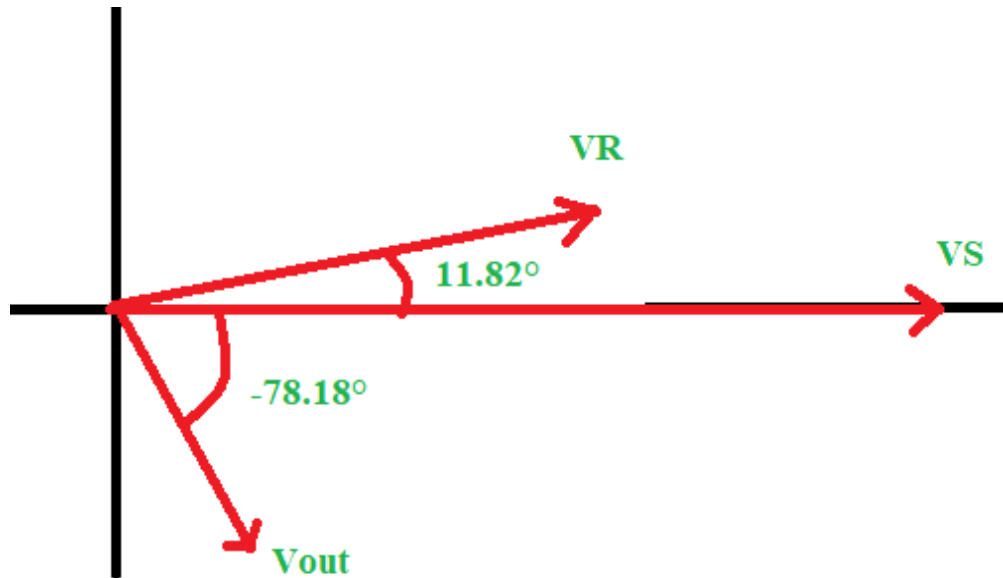

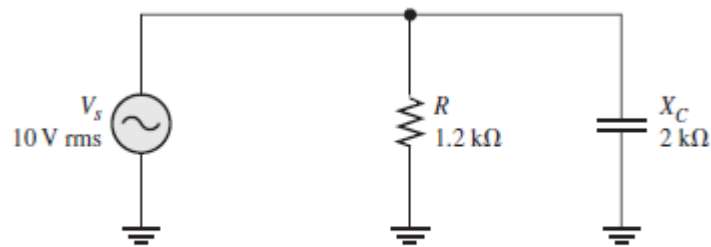40. Determine la impedancia y exprésela en forma polar para el circuito de la figura 15-93.



▲ FIGURA 15-93

$$Z = \frac{(R < 0^\circ)(X_c < -90^\circ)}{R < 0^\circ + (X_c < -90^\circ)}$$

$$Z = \frac{(RX_c)(< -90^\circ)}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2} < -\tan^{-1}\left(\frac{X_c}{R}\right)}$$

$$Z = \frac{(RX_c)}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}} < (-90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_c}{R}\right))$$


$$Z = \frac{2.4 \times 10^6}{\sqrt{5.44 \times 10^6}} < (-90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{2}{1.2}\right))$$

$$Z = 1.03 < -30.96^\circ\text{ k}\Omega$$

42. Repita el problema 41 para las siguientes frecuencias:

(a) 1.5 kHz (b) 3 kHz (c) 5 kHz (d) 10 kHz

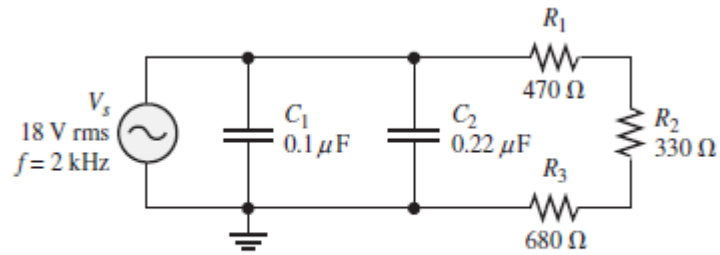41. Determine la magnitud de la impedancia y el ángulo de fase en la figura 15-94.



▲ FIGURA 15-94

(a)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(1.5k) 0.22 \times 10^{-3}}$$

$$X_c = 482.28 \, \Omega$$

$$Z = \frac{R X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}}$$

$$Z = \frac{750 (482.28)}{\sqrt{(750)^2 + (482.28)^2}}$$

$$Z = 405.64 \, \Omega$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_c}\right)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{750}{482.28}\right)$$

$$\theta = 57.25^\circ$$

(b)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = 241.14 \, \Omega$$

$$Z = \frac{R X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}}$$

$$Z = 230 \, \Omega$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_c}\right)$$

$$\theta = 72.17^\circ$$

(c)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = 144.68 \, \Omega$$

$$Z = \frac{R X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}}$$

$$Z = 142 \, \Omega$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_c}\right)$$

$$\theta = 79.08^\circ$$

(d)

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = 72.34 \, \Omega$$


$$Z = \frac{R X_c}{\sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}}$$

$$Z = 72 \, \Omega$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_c}\right)$$

$$\theta = 84.49^\circ$$

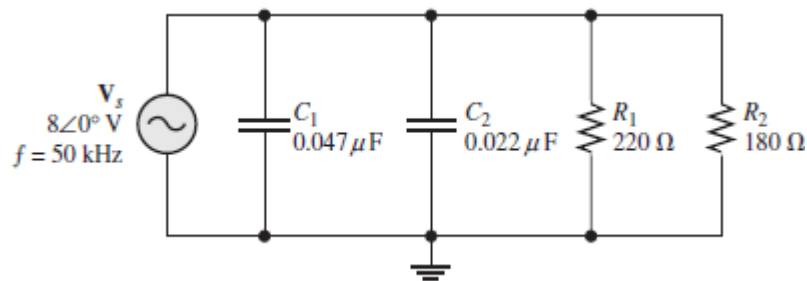44. Para el circuito en paralelo de la figura 15-96, encuentre la magnitud de cada corriente de rama y la corriente total. ¿Cuál es el ángulo de fase entre el voltaje aplicado y la corriente total?



$$X_{c1} = \frac{1}{2\pi fC_1}$$

$$X_c = 67.73 \, \Omega$$

$$X_{c2} = \frac{1}{2\pi fC_2}$$

$$X_c = 144.68 \, \Omega$$

$$I_{c1} = \frac{V_s}{-jX_{c1}}$$

$$I_{c1} = 118 \angle 90^\circ \text{ mA}$$

$$I_{c2} = \frac{V_s}{-jX_{c2}}$$

$$I_{c1} = 55 \angle 90^\circ \text{ mA}$$

$$I_{R1} = \frac{V_s}{R_1}$$

$$I_{R1} = 36.4 \angle 90^\circ \text{ mA}$$

$$I_{R2} = \frac{V_S}{R_2}$$

$$I_{R1} = 44.4 \angle 90^\circ \text{ mA}$$

$$I_T = (I_{R1} + I_{R2}) + j(I_{C1} + I_{C2})$$

$$I_T = 190.9 \angle 64.96^\circ \text{ mA}$$

$$\theta = \theta_v - \theta_i$$

$$\theta = 0^\circ - 64.96^\circ$$

$$\theta = -64.96^\circ$$